

4.			
R	Valor teorico/ohm	Valor real/ohm	Tensão nos terminais/volt
R1	10	9.9	0,07
R2	470	468	3.51
R3	470	469	2,31
R4	10000	10,01	2,31
R5	1000	988	2,31

5.			
	10M	9,60M	5,9

6.			
	10M	9,60M	3,97
	1k	0,988k	3,97

7.			
substituiu-se a resistencia de 470ohm pela de 1kohm			

Grupo I

1221715	Jorge Cruz
1221722	Victor Salgado
1191843	Joel Ferreira
1221967	Paulo Pereira